



เอกสารประกอบการสอน

วิชา ระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Introduction to Digital System)

รหัส 4121703

บทที่ 9 วงจรฟลิปฟล็อป

(Flip-Flop Circuit)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2554)

โดย

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี


สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


บทที่ 9 วงจรฟลิปฟล็อป (Flip-Flop Circuit)

 9.1 บทนำ

ฟลิปฟล็อป เป็นวงจรไบสเทเบิลที่ประกอบด้วยลอจิกเกตต่าง ๆ เช่น NOR gate, NAND gate มาต่อกัน โดยเอาท์พุทของเกตตัวหนึ่งต่อย้อนกลับ (Feed back) เข้ามายังอินพุตอีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างในรูปข้างล่าง **ฟลิปฟล็อป** เป็นชื่อของวงจรประเภทหนึ่งซึ่งมีสถานะทางเอาท์พุทที่เสถียรสองสถานะ และการเปลี่ยนแปลงเอาท์พุทเกิดจากการกระตุ้นทางอินพุต แสดงดังรูปที่ 9.1 (ก) และรูปที่ 9.1 (ข)



 รูปที่ 9.1 (ก) แสดงฟลิปฟล็อปอย่างง่ายในรูปของ NOR gates




รูปที่ 9.1 (ข) แสดงฟลิปฟล็อปอย่างง่ายในรูปของ NAND gates

ฟลิปฟล็อป เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรืออุปกรณ์หน่วยความจำเพราะว่า เมื่อ FF ได้รับอินพุตที่เหมาะสม เอาท์พุทของ FF จะยังคงสถานะเช่นนั้นตลอดไป ไม่ว่าอินพุตเดิมจะยังคงอยู่หรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าต้องการที่จะให้ เอาท์พุทของ FF เปลี่ยนสถานะ ก็จะต้องจ่ายอินพุตใหม่ที่เหมาะสมเข้าไป ฟลิปฟล็อป มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น แลทช์ (Latch) และ ไบสเทเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (Bistable Multivibrator) แลทช์ (Latch) จะใช้เรียก FF ที่เป็นแบบป้อนข้อมูลหรือค่าลอจิกเข้าโดยตรงทางอินพุต หรือได้เรียกฟลิปฟล็อป (Direct FF) และ FF ที่มีขา อีนาเบิล (Enable) ถูกกระตุ้นให้ทำงานด้วยลอจิก "1" ไบสเทเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (Bistable Multivibrator) เป็นชื่อทางเทคนิค Flip Flop มีการนำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวางในอุปกรณ์ดิจิทัล ซึ่งในบทนี้จะกล่าว เฉพาะ Flip Flop ที่สร้างขึ้นมาจากวงจร Gate เท่านั้น วงจร Flip Flop ที่พบในอุปกรณ์ดิจิทัลนั้นมีหลาย แบบด้วยกันดังนี้

- RS Flip Flop
- D Flip Flop
- T Flip Flop
- JK Flip Flop

 9.2 Clock pulse

Clock pulse (CK) เป็นสัญญาณ Logic ที่ทำให้ Flip Flop แต่ละตัวมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของ Logic ทาง Output ซึ่งมีรูปคลื่นและส่วนประกอบ แสดงดังรูปที่ 9.2 (ก) รูปที่ 9.2 (ข) และรูปที่ 9.3 (ค)



รูปที่ 9.2 (ก) แสดงสัญญาณ Clock pulse ทางทฤษฎี รูปที่ 9.2 (ข) แสดงสัญญาณ Clock pulse ทางปฏิบัติ




รูปที่ 9.2 (ค) แสดง Clock pulse


รูปที่ 1 เป็นรูปคลื่นของ Clock pulse (CK) ซึ่งเขียนให้เห็นความชันทางด้านที่เปลี่ยนแปลงสถานะจาก 0V เป็น +5V หรือที่เรียกว่าขอบขาขึ้น (Leading edge) กับส่วนที่เปลี่ยนจาก +5V เป็น 0V หรือที่เรียกว่าขอบขาลง (Trailing edge) แต่ในทางเป็นจริงแล้ว ทั้งขอบขาขึ้น และขอบขาลงใช้เวลาสั้นมากเมื่อเทียบกับความกว้างของ pulse ดังนั้นเรามักเห็นเป็นเส้นตั้งฉาก

 9.3 อาร์เอสฟลิปฟลอป (RS Flip Flop)

RS Flip Flop จะมี 2 Input คือ Input R และ Input S แล้วมี 2 Output สัญลักษณ์ของ RS Flip Flop แสดงไว้ดังรูปที่ 9.3 (ก) และรูปที่ 9.3 (ข)



 รูปที่ 9.3 (ก) แสดงสัญลักษณ์ของ RS Flip Flop



รูปที่ 9.3 (ข) แสดงโครงสร้างของ RS Flip Flop ที่สร้างจาก NOR Gate

ตารางที่ 9.1 แสดงตาราง Truth Table ของ RS Flip Flop


CK	R	S	Q	Q+
↑	0	0	ไม่เปลี่ยนแปลง	ไม่เปลี่ยนแปลง
↑	0	1	0	1(Set)
↑	1	0	1	0(Reset)
↑	1	1	-	-

การทำงานของ RS Flip Flop


กล่าวคือในสถานะที่สัญญาณ Clock (CK) เป็น Logic 0 Output ของ RS Flip Flop จะไม่มีการเปลี่ยนสถานะ แต่ถ้า สัญญาณ Clock (CK) เปลี่ยนจาก Logic 0 เป็น Logic 1 Output ของ RS Flip Flop จะเปลี่ยนสถานะตาม Truth table ของ RS Flip Flop คือ เมื่อ Input R เป็น Logic 0 และ Input S เป็น Logic 0 Output ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้า Input R เป็น Logic 0 และ Input S เป็น Logic 1 Output จะมีค่าเป็น Logic 1 ถ้า Input R เป็น Logic 1 และ Input S เป็น Logic 0 Output จะมีค่าเป็น Logic 0 แต่ถ้า Input R เป็น 1 และ Input S เป็น 1 Output จะกำหนดไม่ได้ เป็นที่เข้าใจว่า Output จะมีการเปลี่ยนสถานะตามเงื่อนไข RS Flip Flop เมื่อมีสัญญาณ Clock (CK) เป็น Logic 1 แต่เมื่อสัญญาณ Clock (CK) เป็น Logic 0 เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของ Output ได้เลย แต่ในบางครั้ง เราจำเป็นต้องให้ Output Q เป็น Logic 0 หรือ Logic 1 โดยไม่ต้องรอ สัญญาณ Clock มากกระตุ้น ดังนั้นเราจึงเพิ่มขา Clear (CLR) และ Preset (PR) เข้าไป เพื่อที่สามารถกำหนดค่าของ Output Q ได้ โดยการกำหนดดังนี้ ถ้าต้องการให้ Output Q เป็น Logic 1 โดยไม่สนใจว่าสถานะเดิมเป็นอะไร เราจะให้ขา Preset (PR) เป็น Logic 1 ในทำนองกลับกัน ถ้าต้องการให้ Output Q เป็น Logic 0 โดยไม่สนใจว่าสถานะเดิมเป็นอะไร เราจะให้ขา Clear (CLR) เป็น Logic 1

 9.4 ดีฟลิปฟลอป D Flip Flop

D Flip Flop จะมี 1 Input คือ Input D แล้วมี 2 Output สัญลักษณ์ของ D Flip Flop แสดงไว้ดังรูปที่ 9.4 (ก) และรูปที่ 9.4 (ข)



 รูปที่ 9.4 (ก) แสดงสัญลักษณ์ของ D Flip Flop



รูปที่ 9.4 (ข) แสดงโครงสร้างของ D Flip Flop ที่สร้างจาก NAND Gate

ตารางที่ 9.2 แสดงตาราง Truth Table ของ D Flip Flop


CK	D	Q_{n+1}
↑	0	0
↑	1	1
0	X	Q_n

การทำงานของ D Flip Flop


กล่าวคือในสถานะที่สัญญาณ Clock (CK) เป็น Logic 0 ค่าของ D จะเป็น Logic 1 หรือ Logic 0 ก็ตาม Output ของ D Flip Flop จะไม่มีการเปลี่ยนสถานะ คือจะคงสถานะตัวเดิม แต่ถ้า สัญญาณ Clock (CK) เปลี่ยนจาก Logic 0 เป็น Logic 1 Output ของ D Flip Flop จะเปลี่ยนสถานะตาม Truth table ของ D Flip Flop คือ เมื่อ Input D เป็น Logic 0 Output จะมีค่าเป็น Logic 0 ถ้า Input D เป็น Logic 1 Output จะมีค่าเป็น Logic 1

 9.5 ทีฟลิปฟลอป T Flip Flop

T Flip Flop จะมี 1 Input คือ Input Clock (CK) แล้วมี 2 Output สัญลักษณ์ของ T Flip Flop แสดงไว้ดังรูปที่ 9.5 (ก) และรูปที่ 9.5 (ข)



 รูปที่ 9.5 (ก) แสดงสัญลักษณ์ของ T Flip Flop



รูปที่ 9.5 (ข) แสดงโครงสร้างของ T Flip Flop ที่สร้างจาก AND Gate และ NOR Gate

ตารางที่ 9.3 แสดงตาราง Truth Table ของ T Flip Flop


CK	Q_{n+1}
↑ หรือ ↓	\bar{Q}_n

การทำงานของ T Flip Flop


ลักษณะการทำงานของ T Flip Flop คือ จะเปลี่ยนสถานะทุกครั้งที่มี Clock pulse (CK) ป้อนเข้ามาที่ Clock Input เช่น ถ้า Flip Flop อยู่ในสถานะ Logic 0 เมื่อมี Clock pulse ป้อนเข้ามา มันจะเปลี่ยนสถานะเป็น Logic 1 และถ้า Clock pulse อันต่อไป ถูกป้อนเข้ามาอีก มันก็จะเปลี่ยนสถานะจาก Logic 1 เป็น Logic 0 อีก หรืออาจกล่าวได้ว่า เมื่อมี Clock pulse เข้ามาที่ขา T จะทำให้ Output Q เปลี่ยนสถานะเป็นสภาวะตรงกันข้าม

 9.6 เจเคฟลิปฟลอป JK Flip Flop

JK Flip Flop จะมี 2 Input คือ Input J และ Input K แล้วมี 2 Output สัญลักษณ์ของ JK Flip Flop แสดงไว้ดังรูปที่ 9.6 (ก) และรูปที่ 9.6 (ข)



 รูปที่ 9.6 (ก) แสดงสัญลักษณ์ของ JK Flip Flop



รูปที่ 9.6(ข) แสดงโครงสร้างของ JK Flip Flop ที่สร้างจาก AND Gate และ NOR Gate

ตารางที่ 9.4 แสดงตาราง Truth Table ของ JK Flip Flop

CK	I_n		I_{n+1}
	J	K	Q_{n+1}
↓	0	0	Q_n
↓	0	1	0
↓	1	0	1
↓	1	1	\bar{Q}_n

การทำงานของ JK Flip Flop


ลักษณะการทำงานของ JK Flip Flop มีลักษณะการทำงานเหมือนกับ RS Flip Flop แต่มีคุณลักษณะเพิ่มเติมจาก RS Flip Flop คือสามารถกำหนดสถานะทาง Logic ของ Output ได้ค่า Input ทั้ง J และ K อยู่ในสถานะ Logic 1 ทั้งคู่ กล่าวคือในสถานะที่มีสัญญาณ Clock (CK) Input J เป็น 0 และ Input K เป็น 0 Output จะไม่เปลี่ยนแปลง ถ้า Input J เป็น 0 และ Input K เป็น 1 Output จะเป็น 0 ถ้า Input J เป็น 1 และ Input K เป็น 0 Output จะเป็น 1 แต่ถ้า Input J เป็น 1 และ Input K เป็น 1 Output จะเป็นเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะตรงกันข้ามของสถานะเดิม

9.7 สรุป


Flip Flop เป็น Multivibrator ชนิด Bistable คือมี Output คงที่อยู่ 2 สถานะ สำหรับ Output ทั้ง สอง เราจะตั้งเงื่อนไขว่า Output หนึ่งจะเป็น Complement ของอีก Output หนึ่ง ในกรณีใด ๆ ก็ตาม หาก Output หนึ่งไม่เป็น Complement ของอีก Output หนึ่งแล้ว เราจะไม่นยอมให้เกิดขึ้น Output ทั้งสอง ดังกล่าว จะยังคงอยู่ในสถานะอันใดอันหนึ่ง จนกว่าจะมี Input pulse มากกระตุ้นถึงจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะไป

แบบฝึกหัด

 - จงอธิบายความหมายของวงจรไบสเตเบิล และวาดภาพประกอบการอธิบาย
- วงจร Flip Flop ที่พบในอุปกรณ์ดิจิทัลนั้นมีหลายแบบ ตามที่นักศึกษาเรียนมามีด้วยกันอยู่กี่ชนิดอะไรบ้าง
- ฟลิปฟล็อปมีการทำงานเปลี่ยนสถานะทางด้านเอาต์พุตส่วนมากสัญญาณนาฬิกาเป็นสัญญาณรูปลักษณะเป็นอย่างไร จงวาดภาพประกอบคำอธิบาย
- จากรูปวงจรจะเป็นฟลิปฟล็อปชนิดอะไร พร้อมอธิบายการทำงานของวงจรถัดไป



 - จากรูปจงอธิบายความแตกต่างพร้อมทั้งวิธีการทำงานของสัญญาณดังกล่าว



- จงวาดวงจรลอจิกในรูปแบบ Unlocked NOR gate flip-flop
- จงวาดวงจรลอจิกในรูปแบบ Unlocked NAND gate flip-flop
- จงอธิบายการทำงานของวงจรจากรูปที่ให้มีมา

